Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

전자응용회로설계

4주차. 아날로그 회로 실습 1강. 다양한 교류전원 설정하기

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표


학습내용

- 교류전원의 종류 이해
- Pspice에서 교류전원 설정방법 이해

학습목표


- 교류전원의 종류 및 동작을 설명할 수 있다.
- Pspice 에서 교류전원 설정하고 전원 출력을 설명할 수 있다.

2. 아날로그 회로 실습 – 교류전원

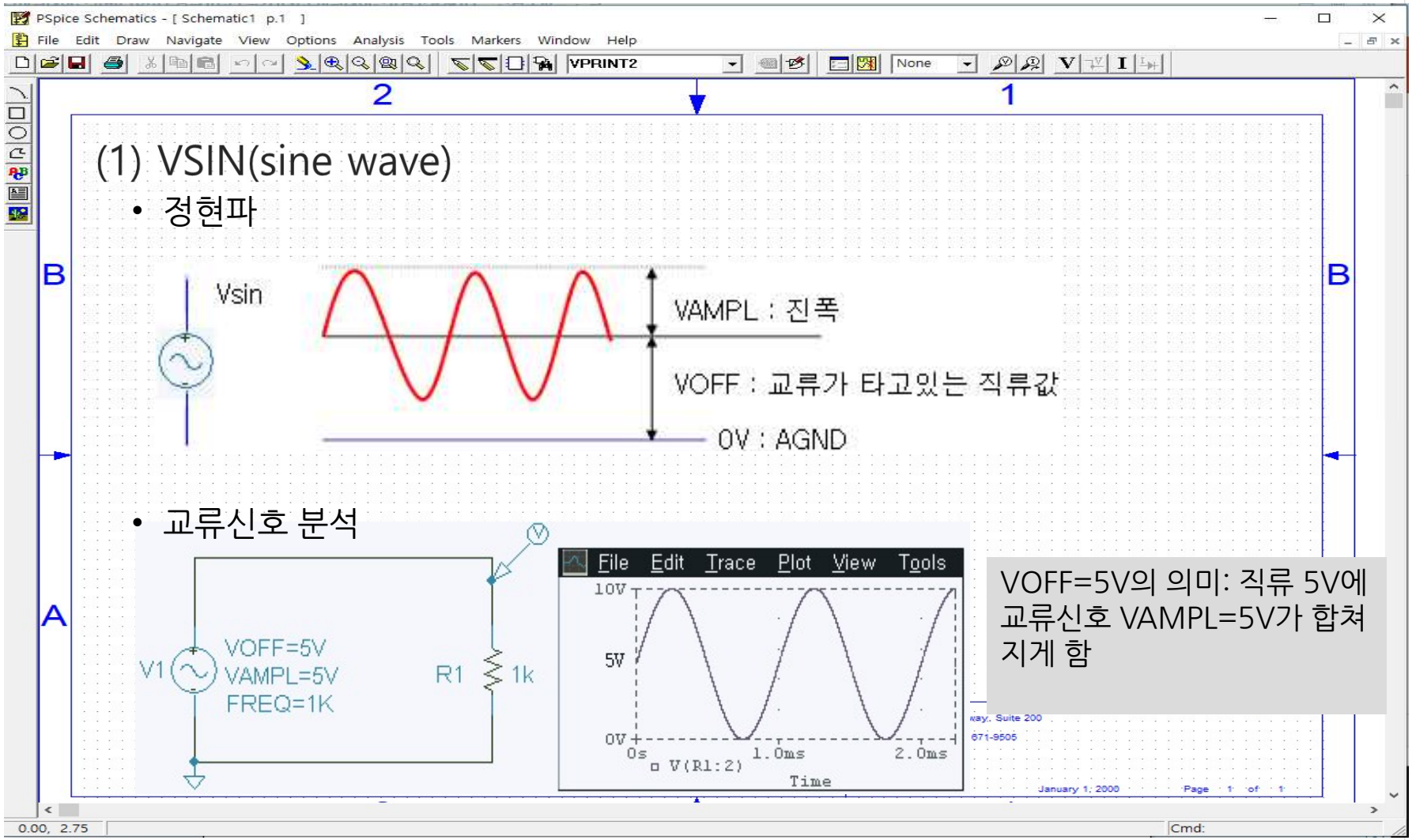


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 교류전원

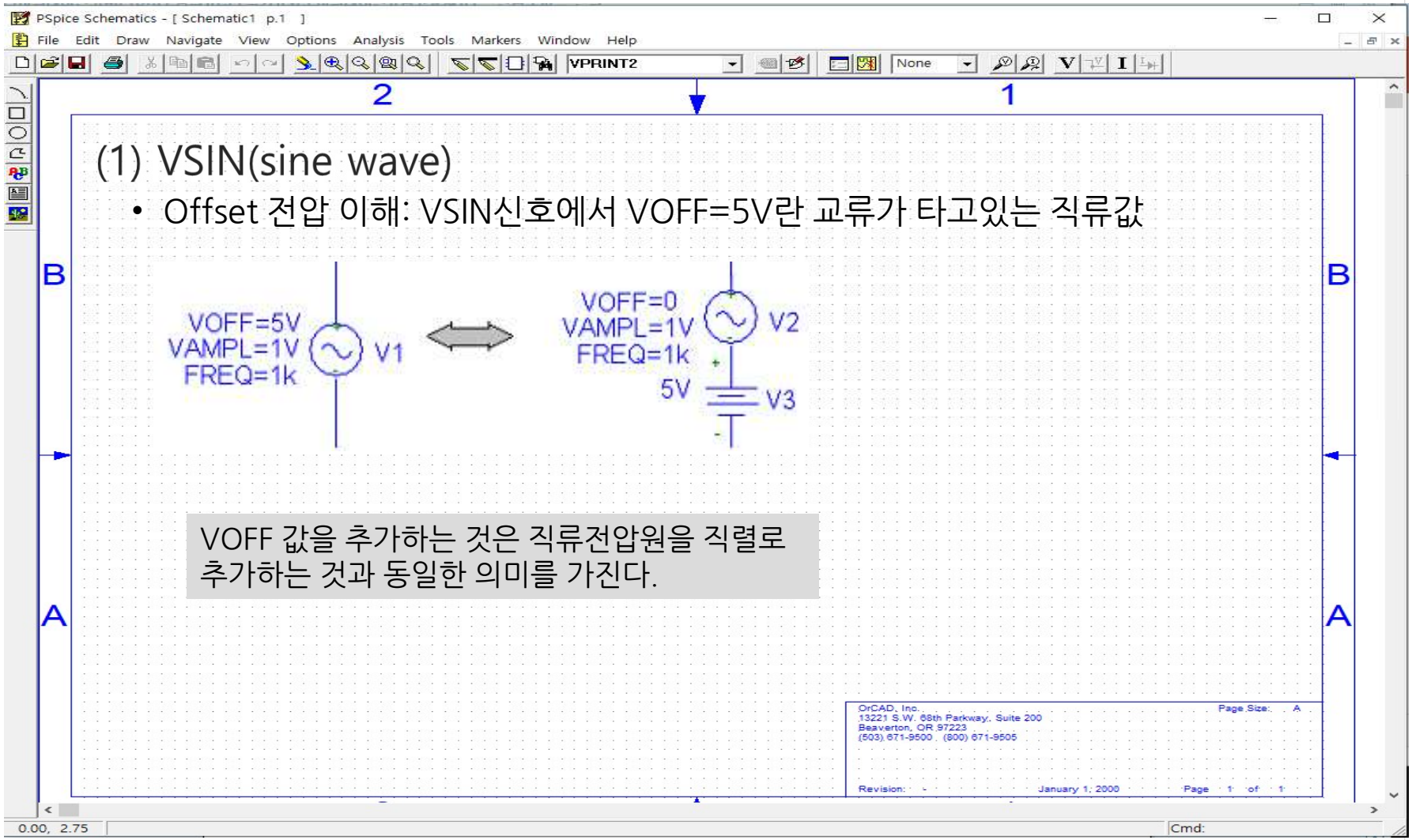


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 교류전원

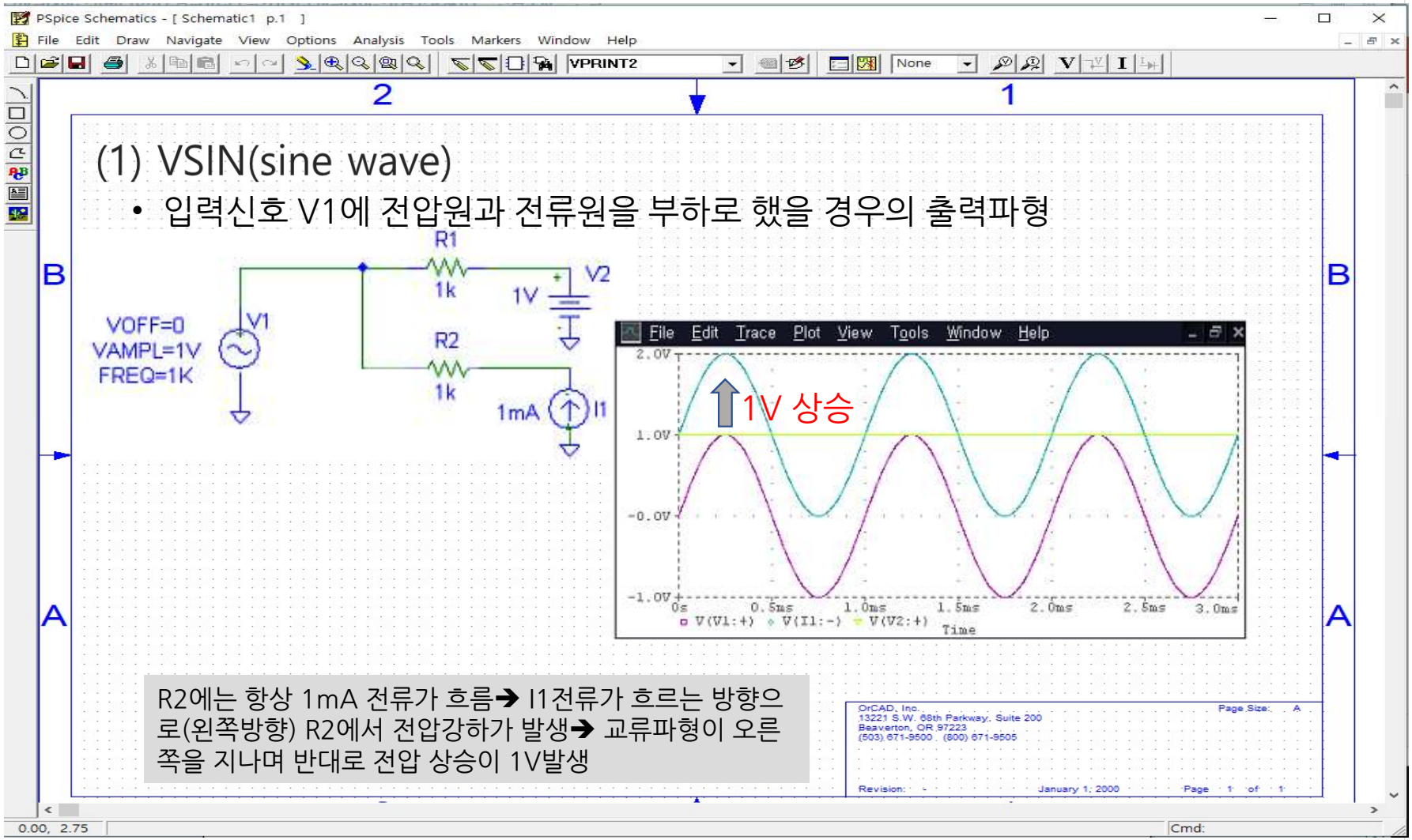

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 교류전원

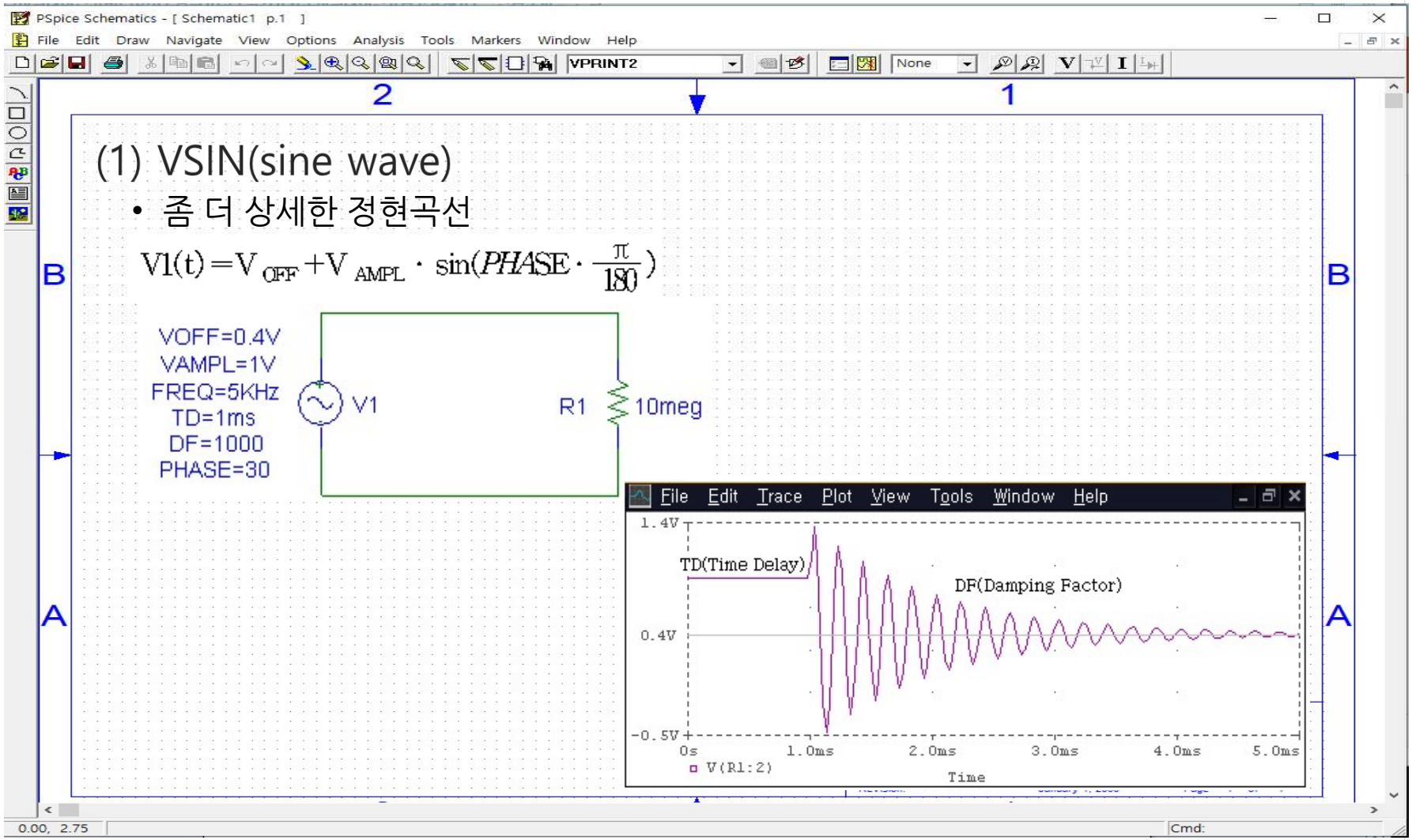

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션


2. 아날로그 회로 실습 – 교류전원

PSpice Schematics - [Schematic1 p.1]


File Edit Draw Navigate View Options Analysis Tools Markers Window Help

(2) 리사쥬 도형 회로 및 출력

- 두 신호를 이용해서 리사쥬 도형

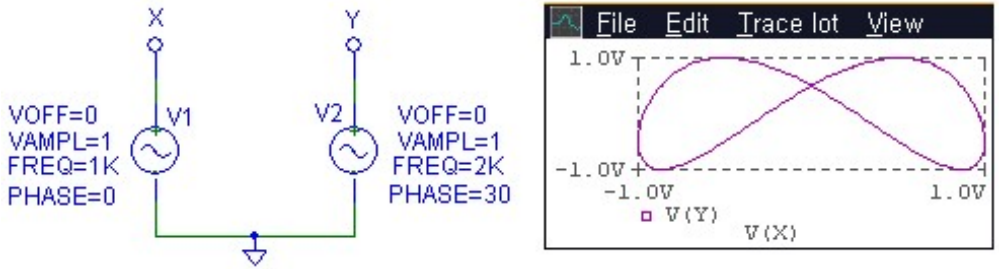


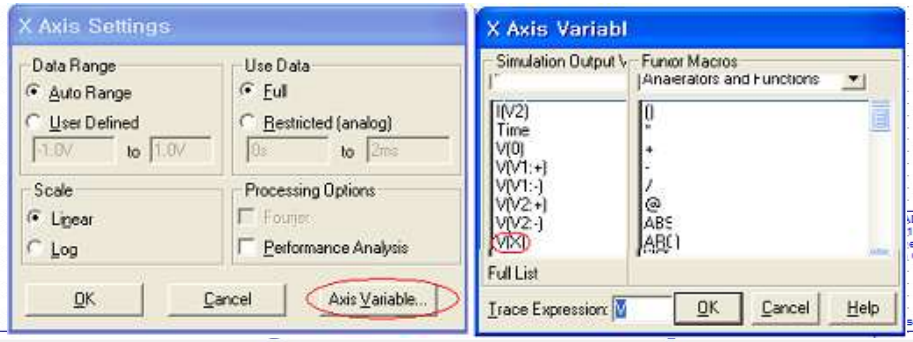- Probe상태에서 X축을 더블클릭하면 좌측그림이 뜬다. 여기서 Axis Variable를 클릭하고 우측그림에서 V(X)를 선택함



출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 교류전원

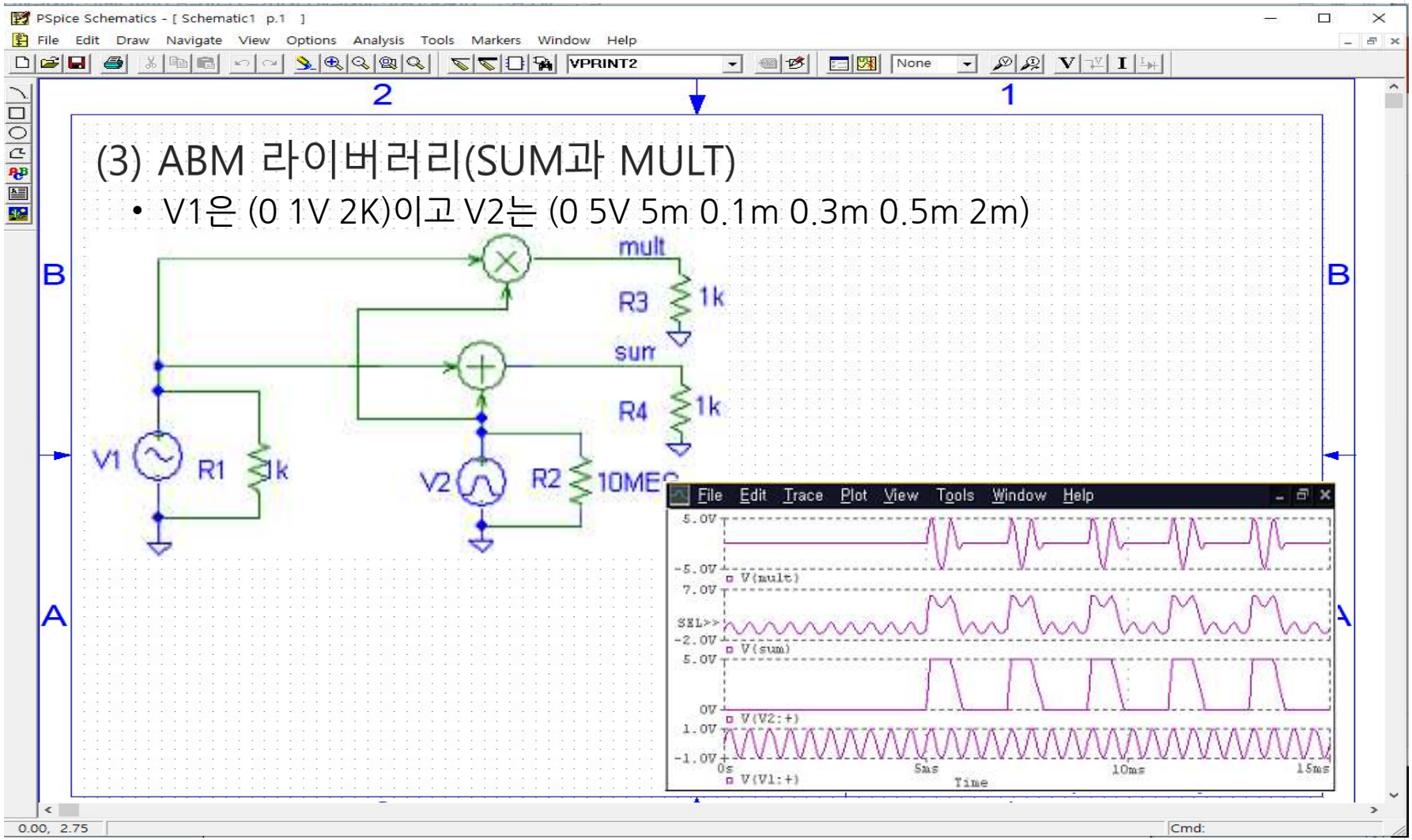

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

정리하기

1. 정리하기1

- 다양한 교류전원의 파라미터를 설정하고 원하는 주파수, 진폭, 오프셋 전압 등을 설정하고 회로에서 전원에 따른 동작을 살펴 볼 수 있다.

- 디지털 전원의 온,오프 시간 설정, 시간지연 등 값을 설정하고 실제 회로에 나타나는 파형을 확인 할 수 있었다.

다음시간에는

아날로그 회로에서 다양한 전원 시뮬레이션

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

감사합니다 !