Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

전자응용회로설계

5주차. 아날로그 회로 실습 1강. R-C 와 R-L-C 직렬회로 실습

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표


학습내용

- Pspice를 이용한 R-C 직렬회로 이해
- Pspice를 이용한 R-L-C 직렬회로 이해

학습목표


- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, R-C 직렬회로를 설명할 수 있다.
- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, R-L-C 직렬회로를 설명할 수 있다.

2. 아날로그 회로 실습 – R-C 직·병렬 회로

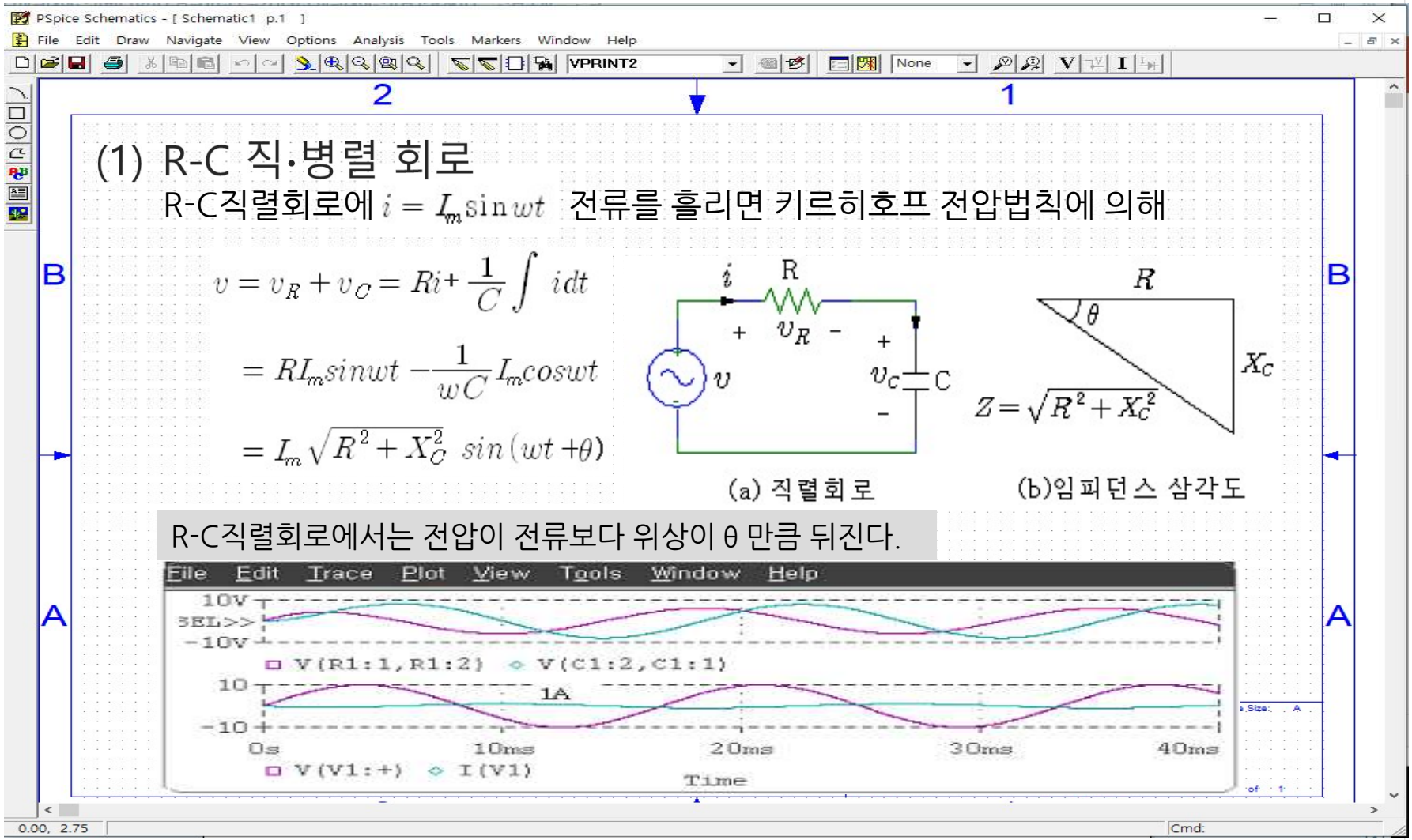


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-C 직·병렬 회로

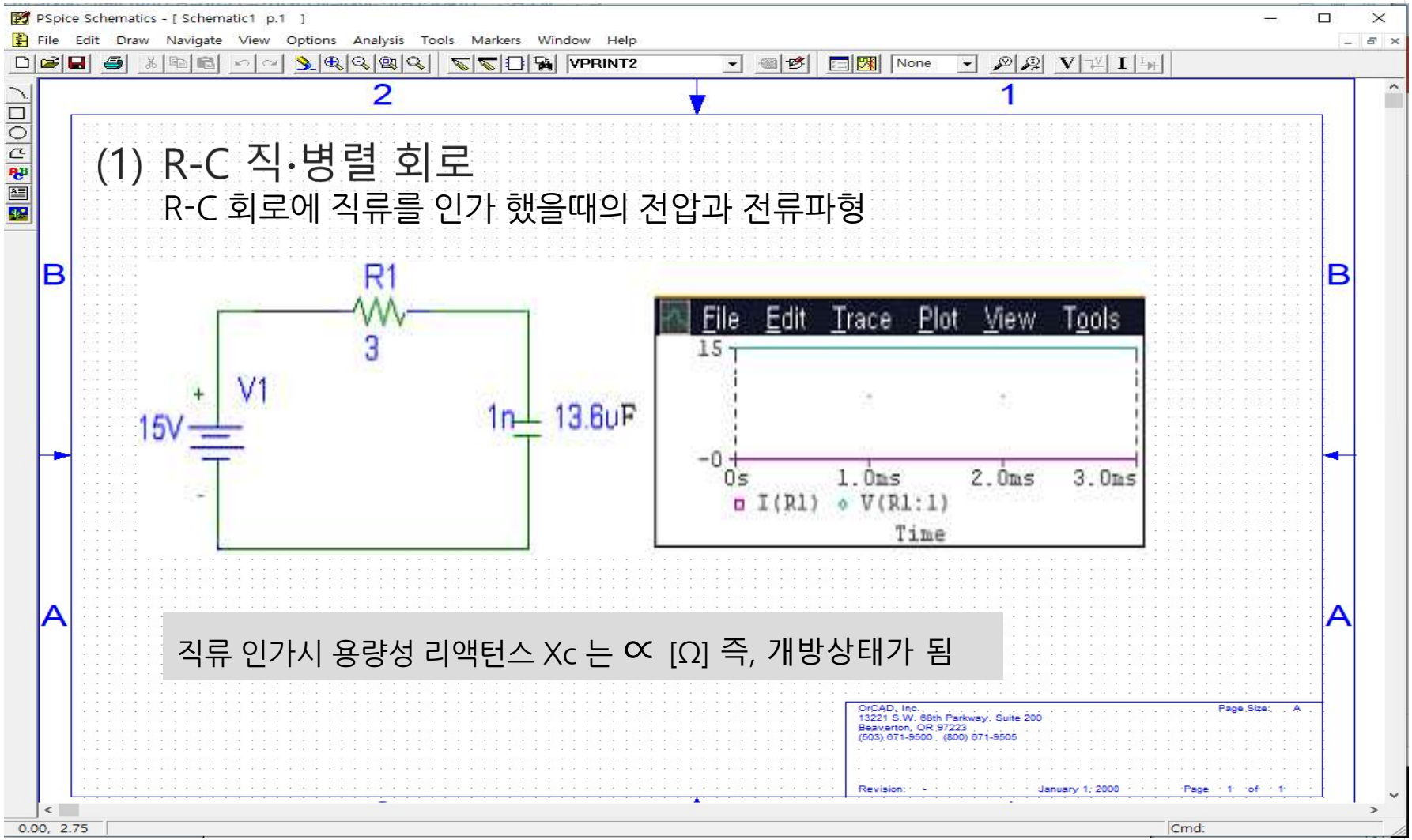


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-C 직·병렬 회로

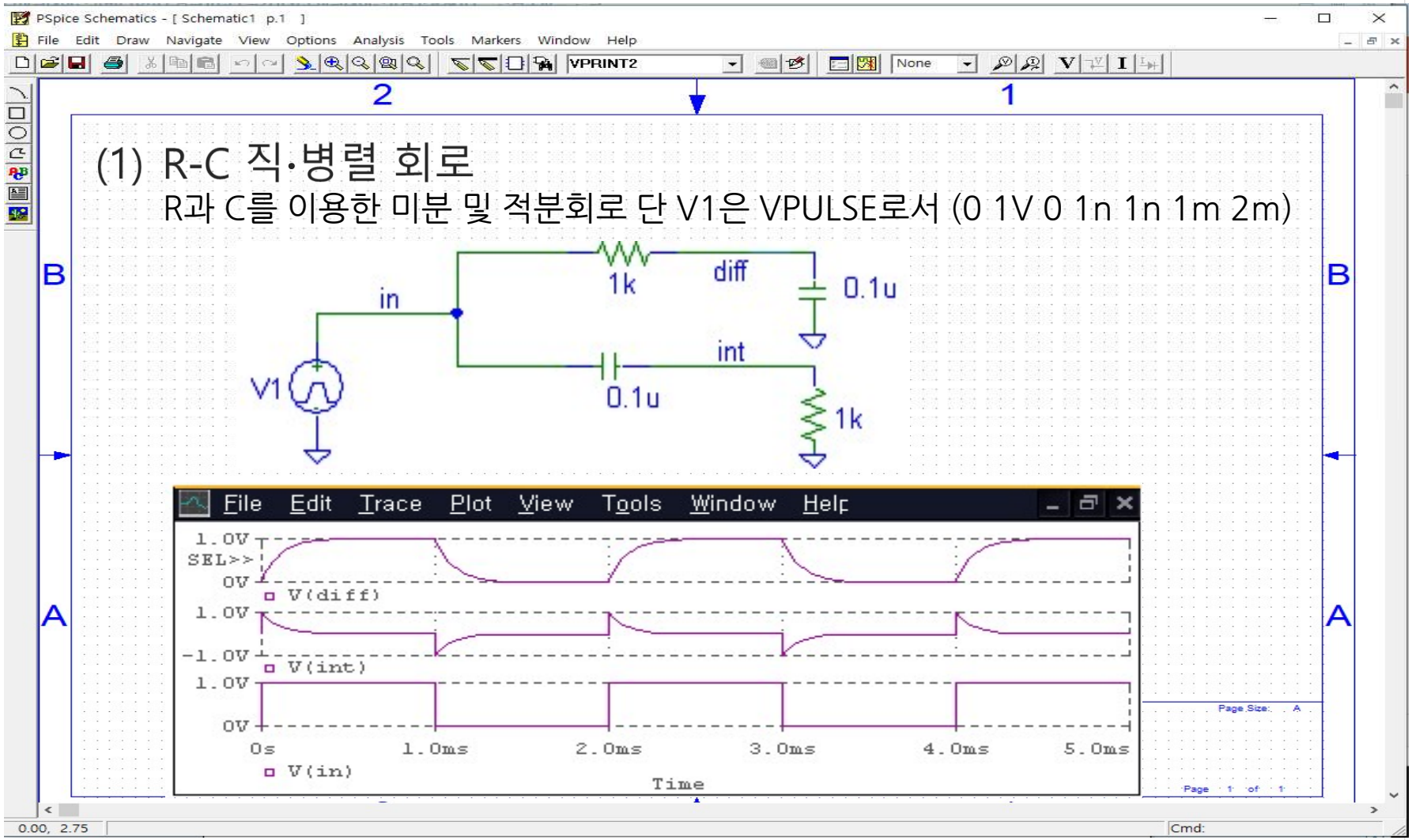


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-C 직·병렬 회로

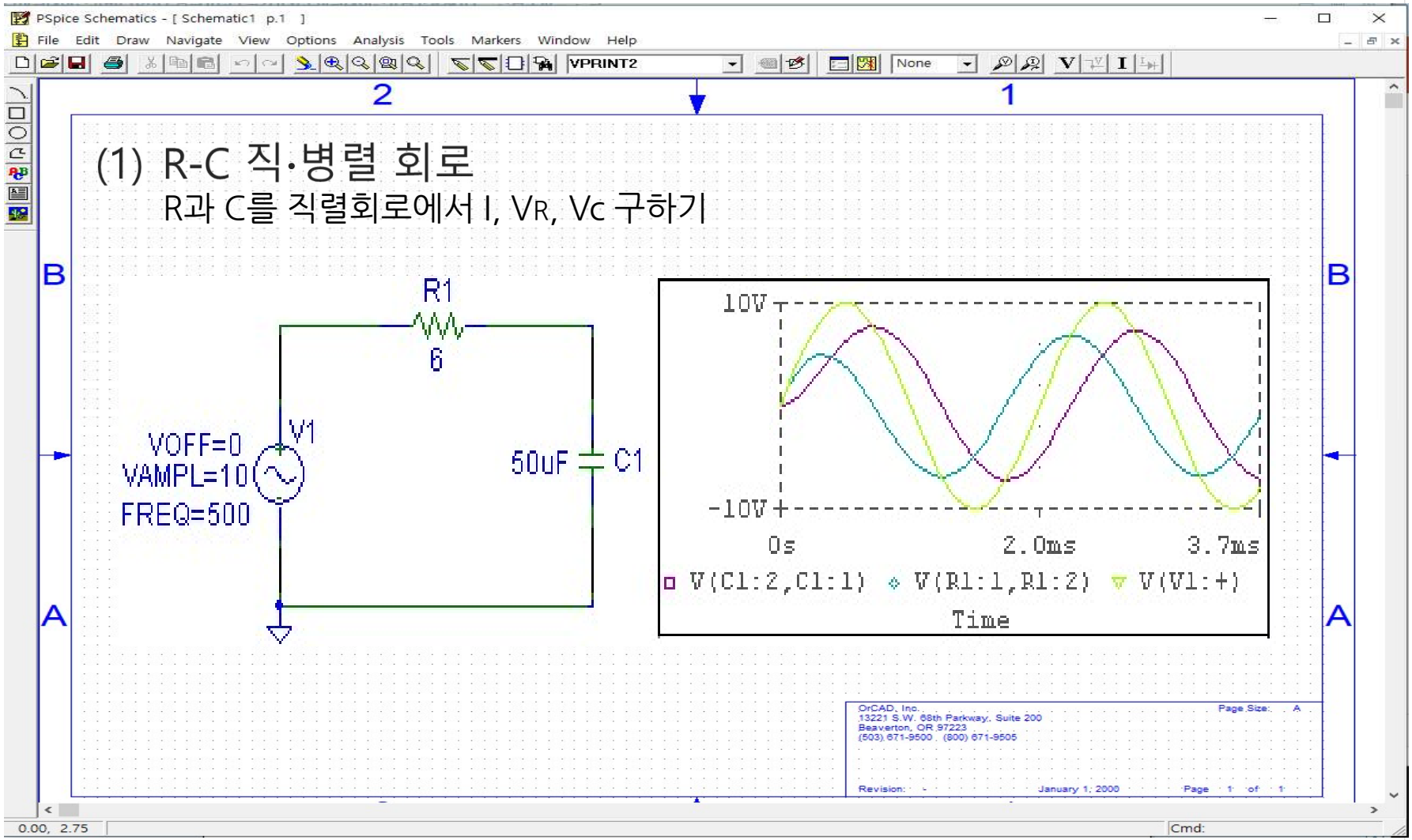


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-L-C 직·병렬 회로

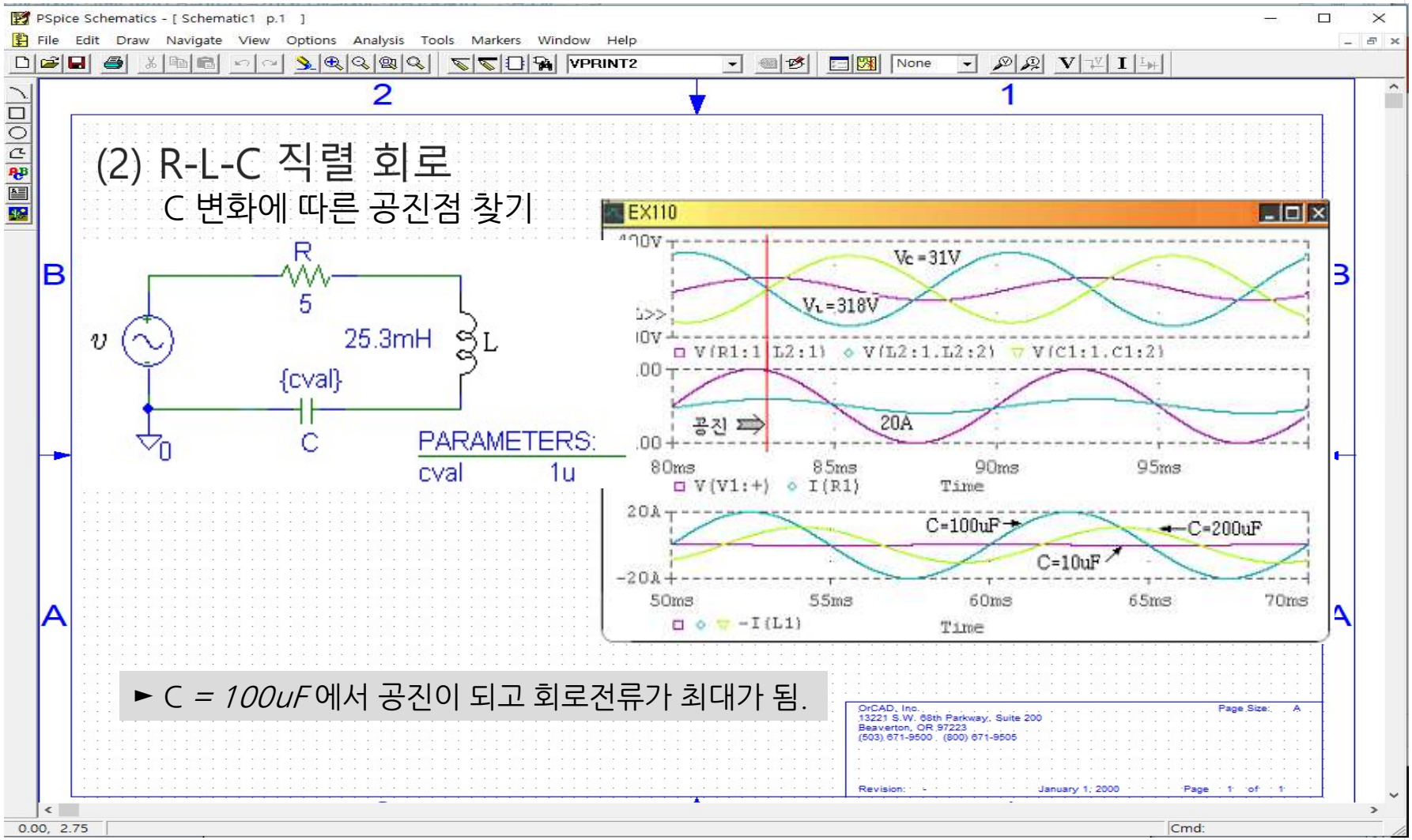


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-L-C 직·병렬 회로

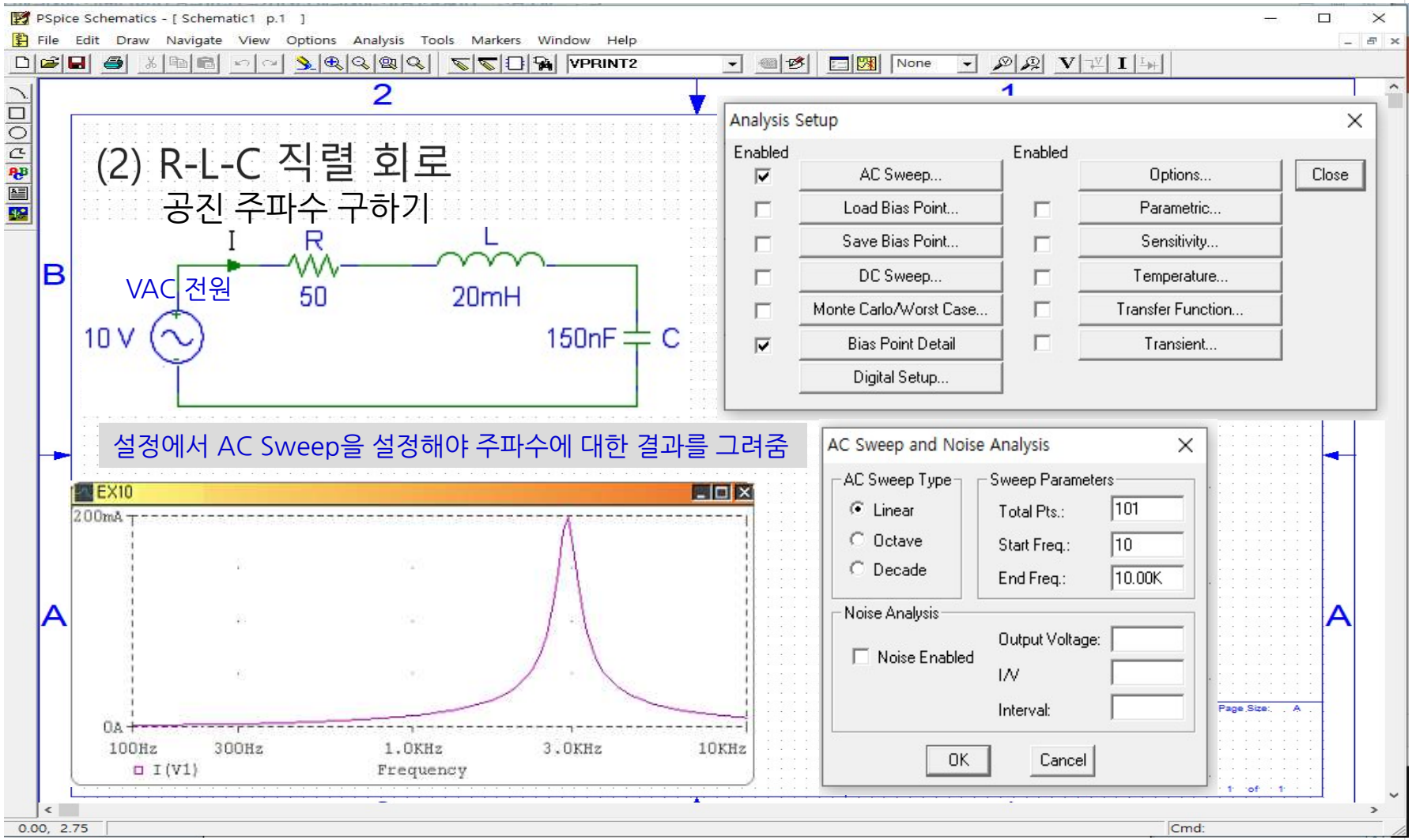


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-L-C 직·병렬 회로

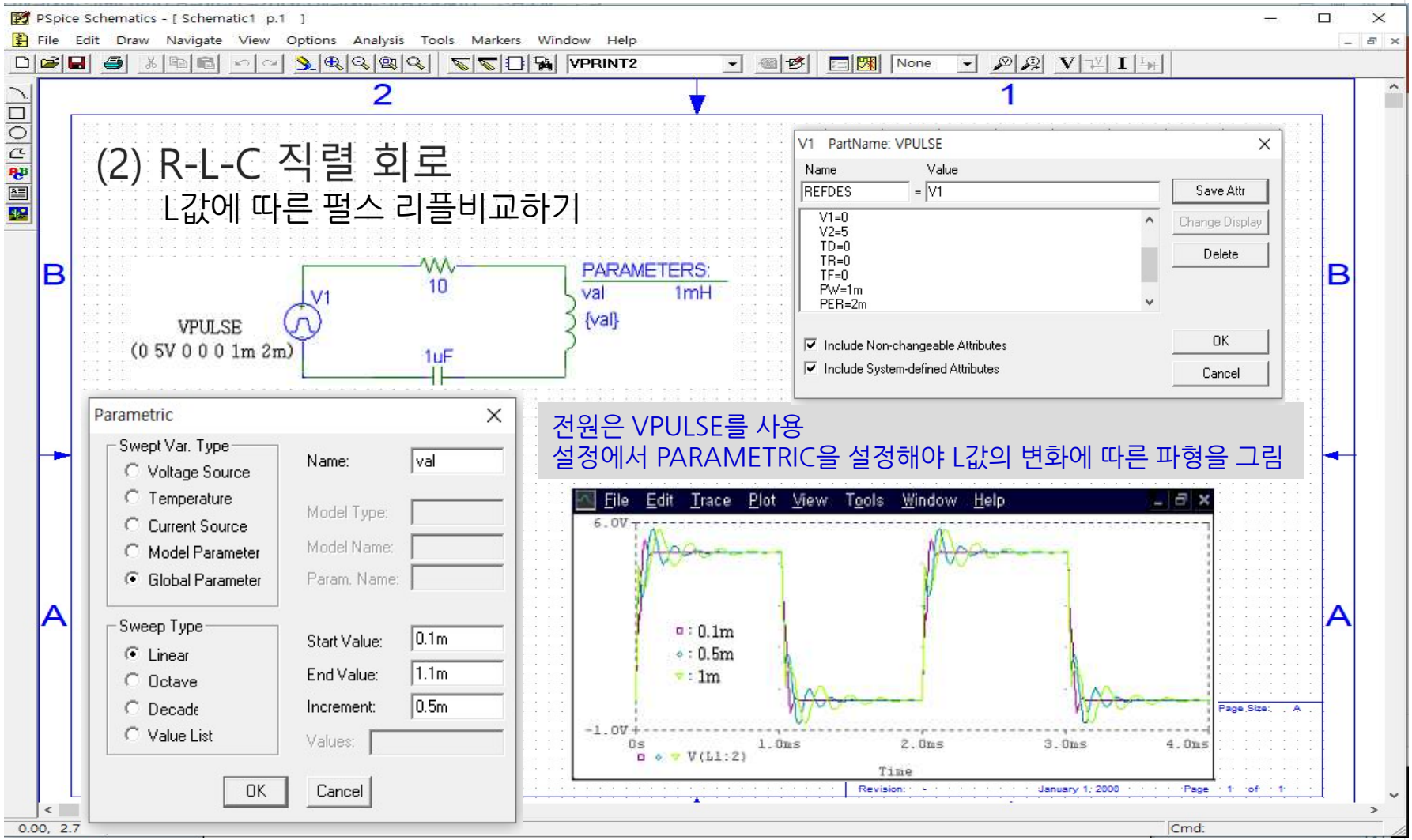

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – R-L-C 직·병렬 회로

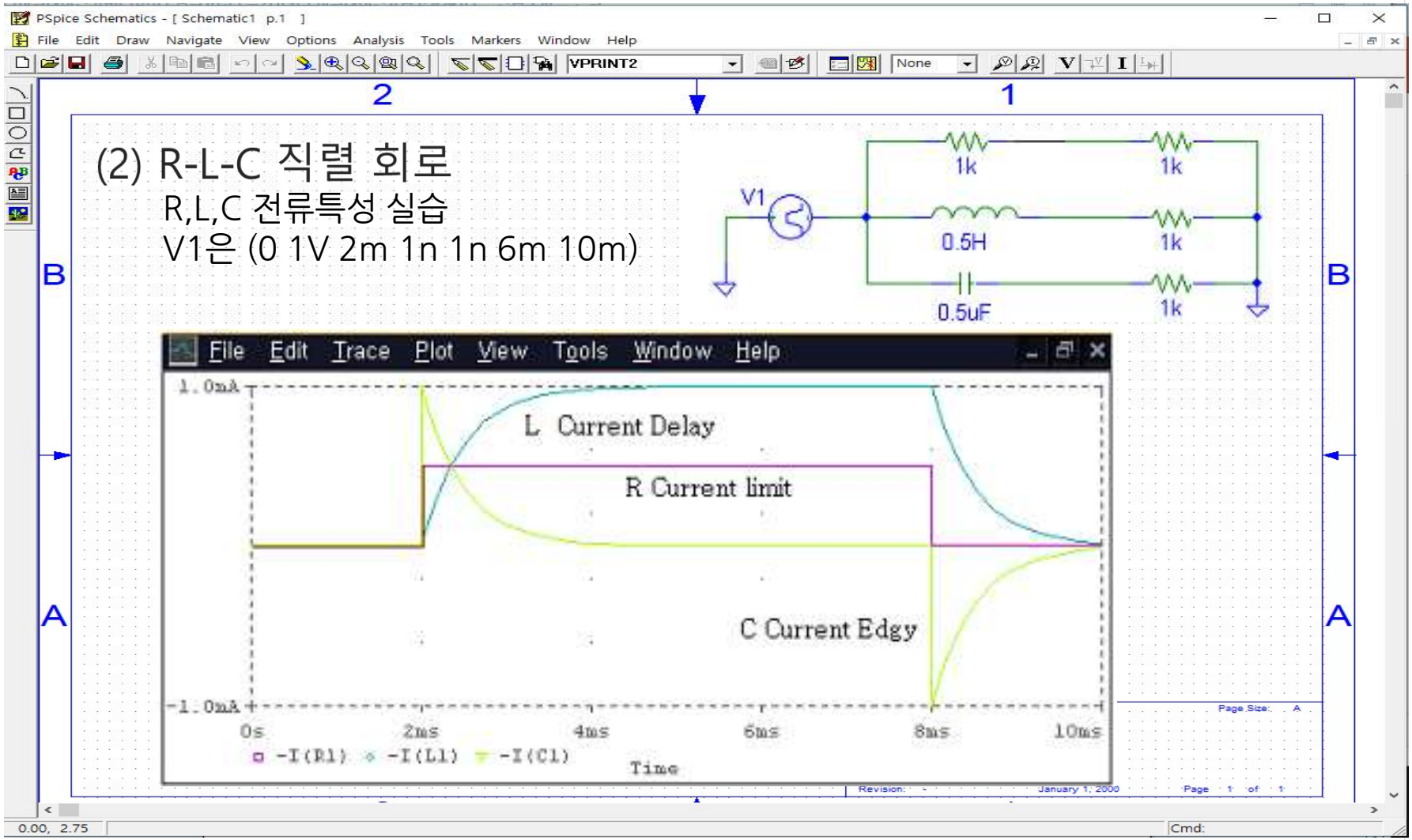

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

정리하기

1. 정리하기1

- R-C 직렬회로에서 콘덴서의 영향에 의해 전류와 전압의 위상차가 발생하며 전류의 위상이 전압의 위상보다 빨라진다.

- R-L-C 직렬회로에서 L과 C의 반대 영향에 의해 위상이 반대로 교차하는 영향으로 최소의 임피던스가 발생하고 최대의 전류가 흐르는 공진 현상이 발생한다.

다음시간에는

아날로그 회로에서 다이오드

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

감사합니다 !