Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

전자응용회로설계

6주차. 아날로그 회로 실습 2강. 트랜지스터 바이어스 회로 실습

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표


학습내용

- Pspice를 이용한 트랜지스터 바이어스 회로 이해
- Pspice를 이용한 트랜지스터 특성 곡선 이해

학습목표


- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 트랜지스터 바이어스 회로를 설명할 수 있다.
- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 트랜지스터 특성 곡선을 설명할 수 있다.

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 회로

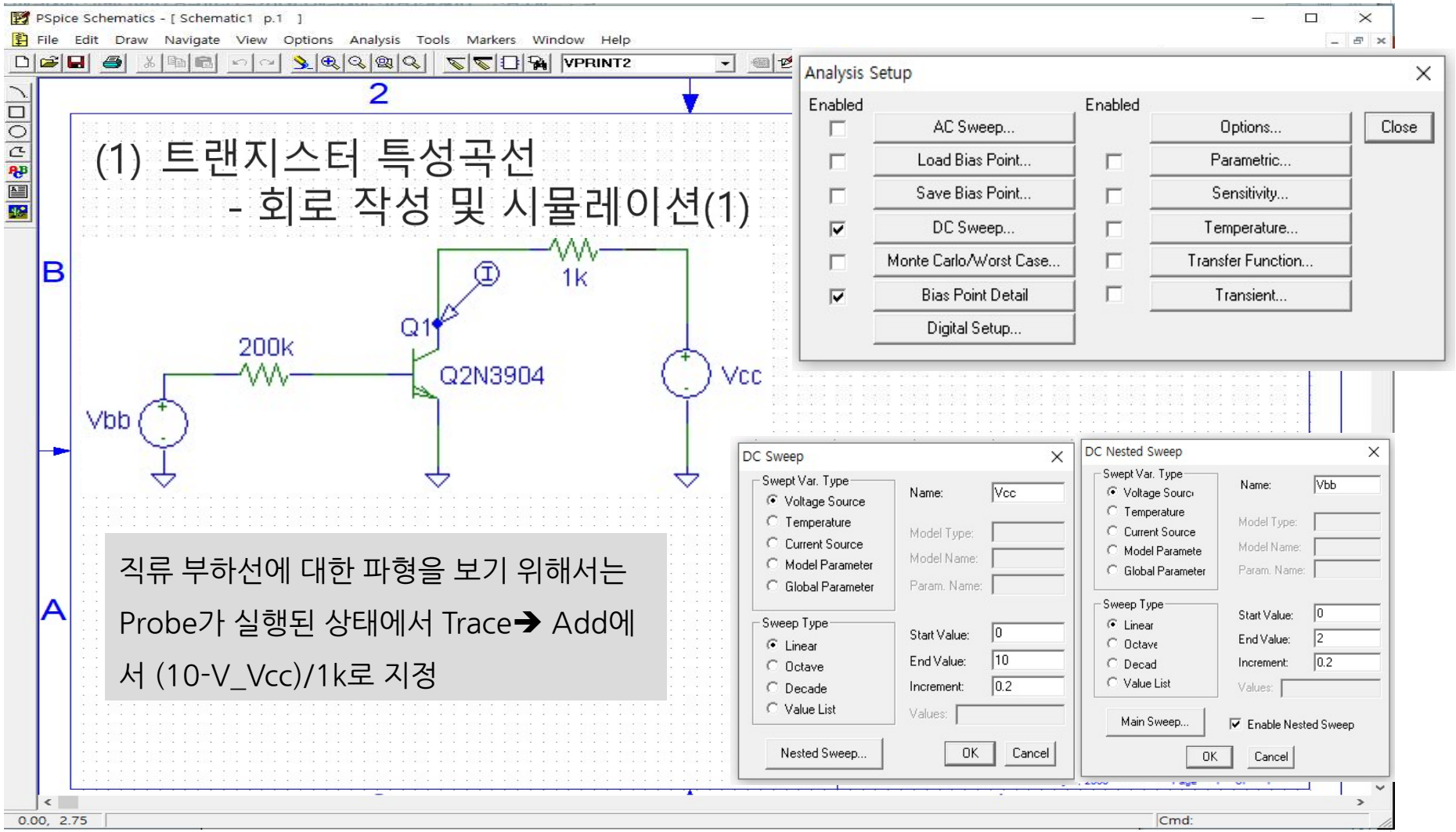


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 회로

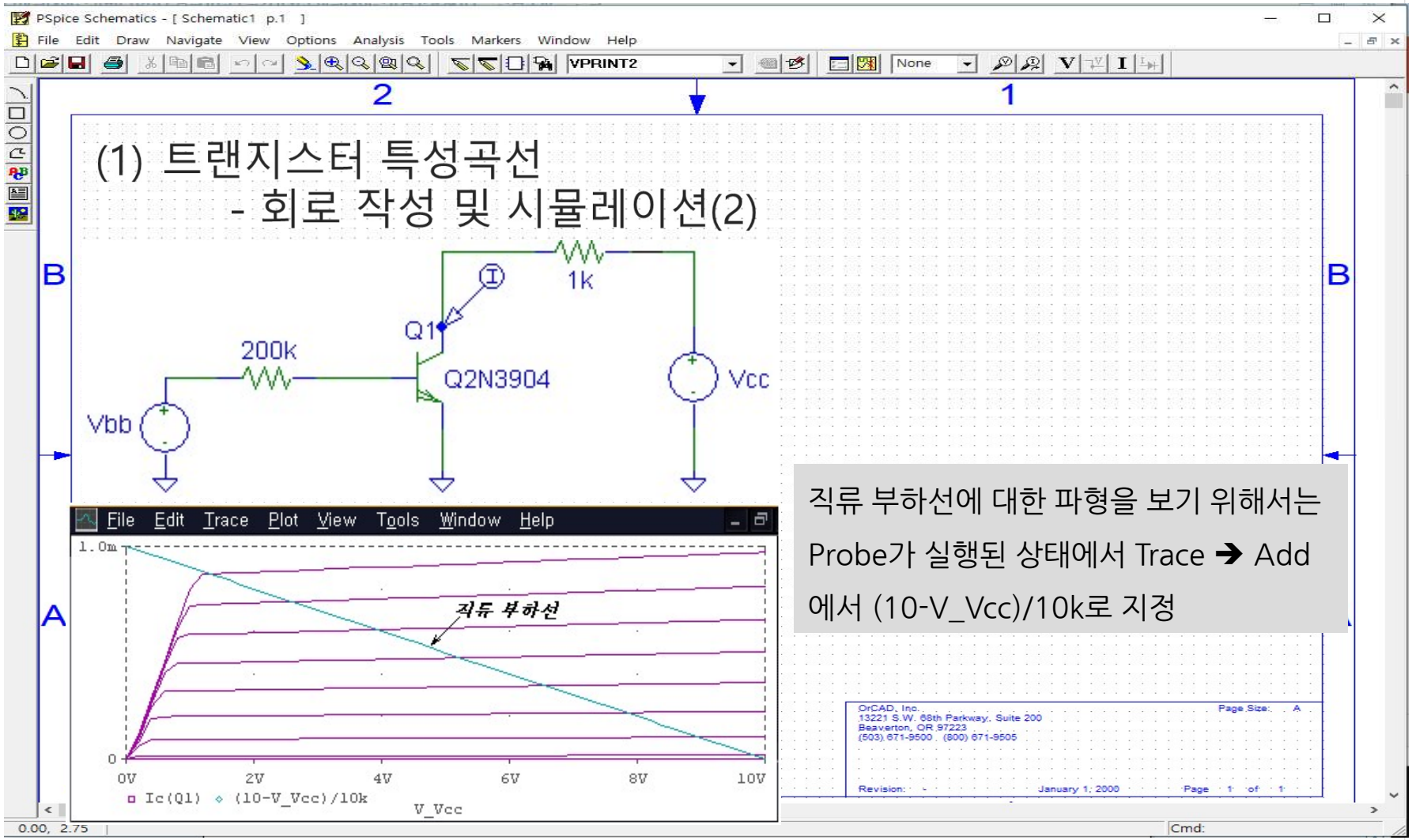


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 회로

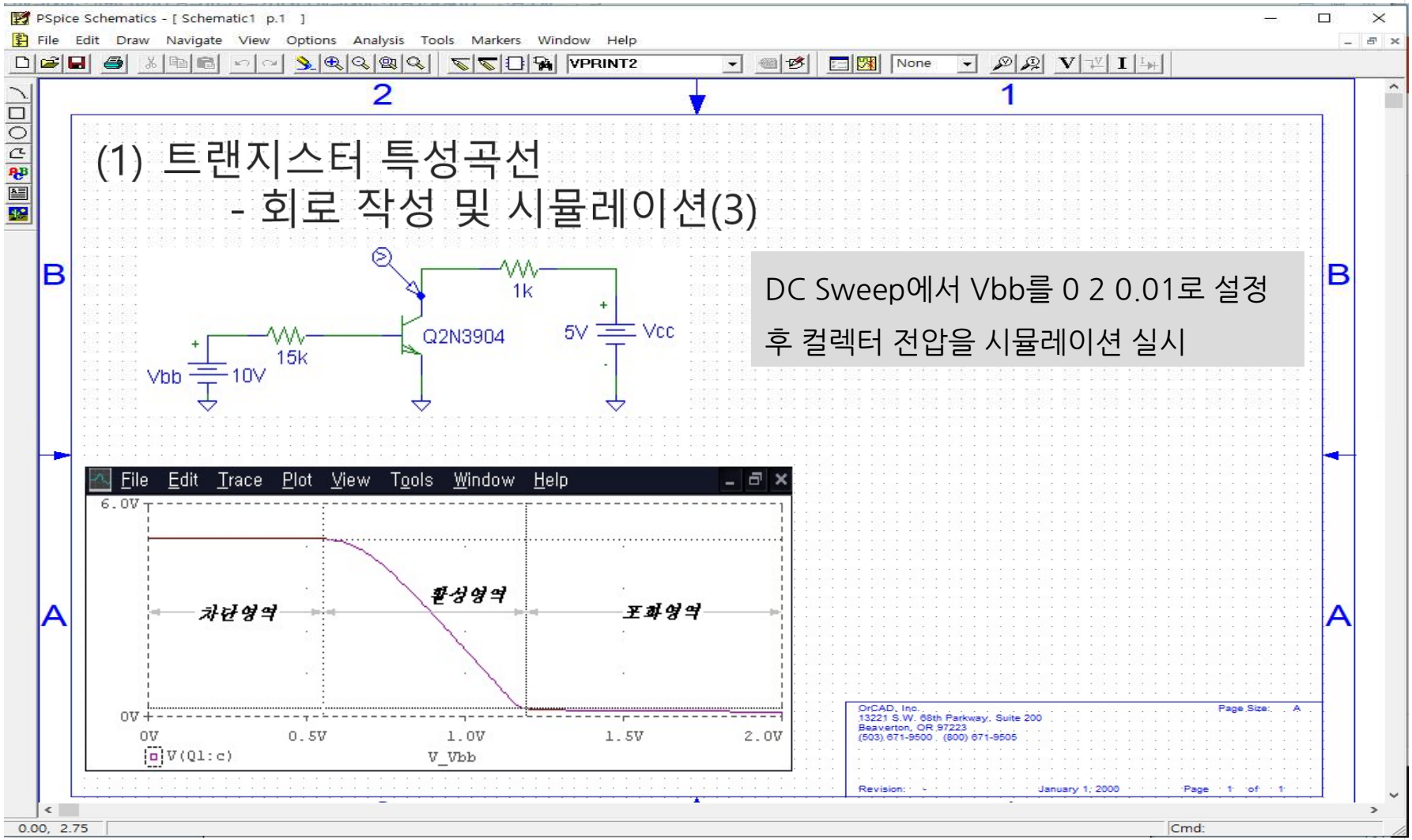


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 회로

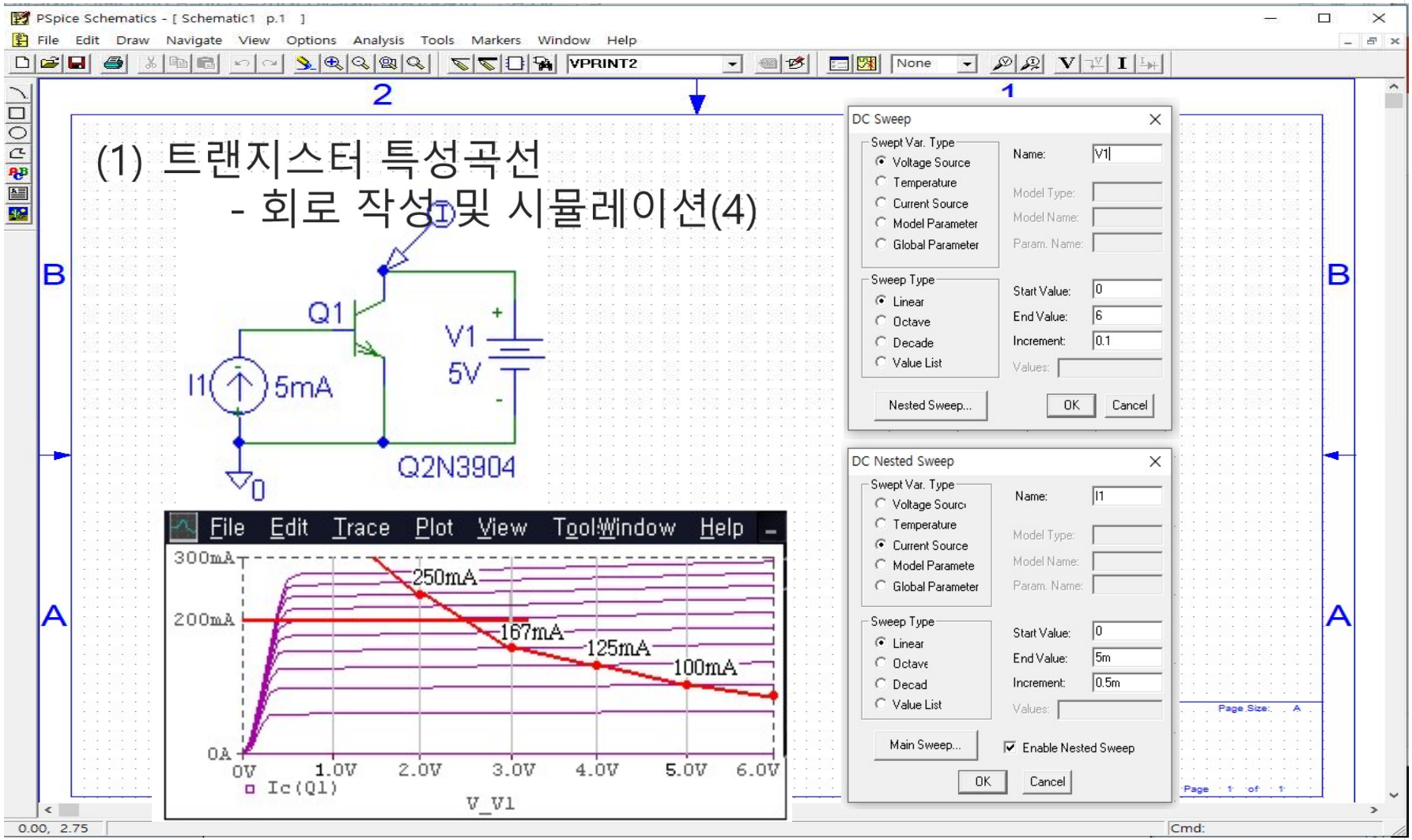

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 회로

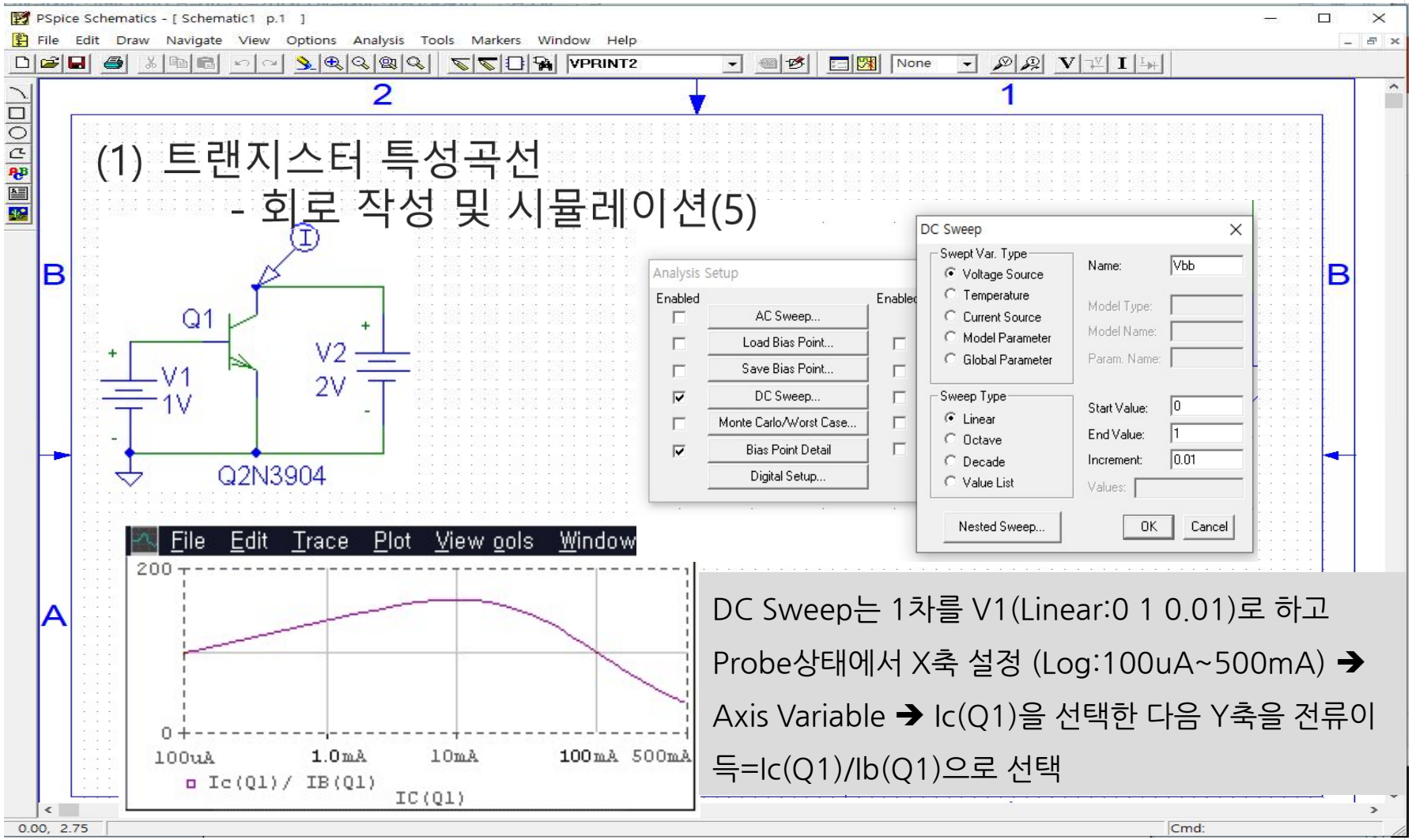

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

정리하기

1. 정리하기1

- 트렌지스터 바이어스 바이어스 전압에 따른 I_C 전류와 I_E 전류의변화를 확인하였다.
  컬렉터 전류는 베이스전류와 전류이득에 해당하는 일정한 비를 가진다.

- 주파수에 따르는 베이스전류와 컬렉터 전류비(전류이득)은 항상 일정하지는 않고 낮은 주파수와 높은 주파수에서는 그 비가 줄어든다.

다음시간에는

아날로그 회로에서 트랜지스터 응용 회로해석

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

감사합니다 !