Global Leader, YEUNGJIN UNIVERSITY

전자응용회로설계

6주차. 아날로그 회로 실습 3강. 트랜지스터 응용 회로

송영석교수

영진전문대학교에서 수업 자료로 사용되는 (동영상, 교안) 저작물은『저작권법 제25조 학교교육 목적 등에의 이용』의거하여, 적법하게 이용하고 있습니다.
수업목적 이외의 사용은 저작권법에 저촉될 수 있으므로 수업자료(동영상, 교안)의 대중 공개 · 공유 · 복제 · 전송 등 수업목적 외의 사용을 금지합니다.

학습내용 및 학습목표


학습내용

- Pspice를 이용한 트랜지스터 증폭 회로 이해
- Pspice를 이용한 트랜지스터 증폭회로에서 커플링· 디커플링 콘덴서의 역할 이해

학습목표


- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 트랜지스터 증폭 회로를 설명할 수 있다.
- Pspice를 이용한 회로도 작성하고, 트랜지스터 증폭회로에서 커플링· 디커플링 콘덴서의 설명할 수 있다.

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 응용회로

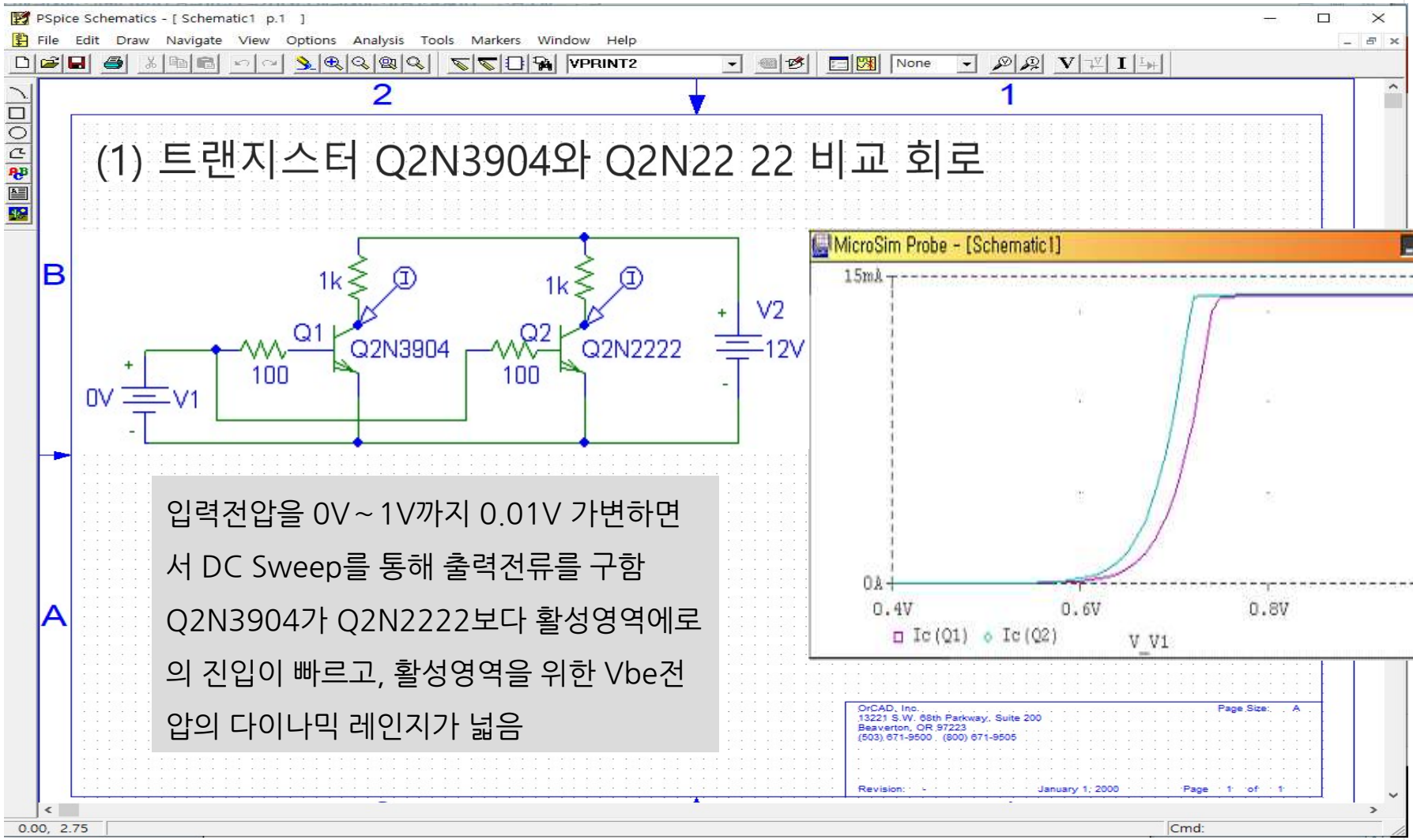


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 응용회로

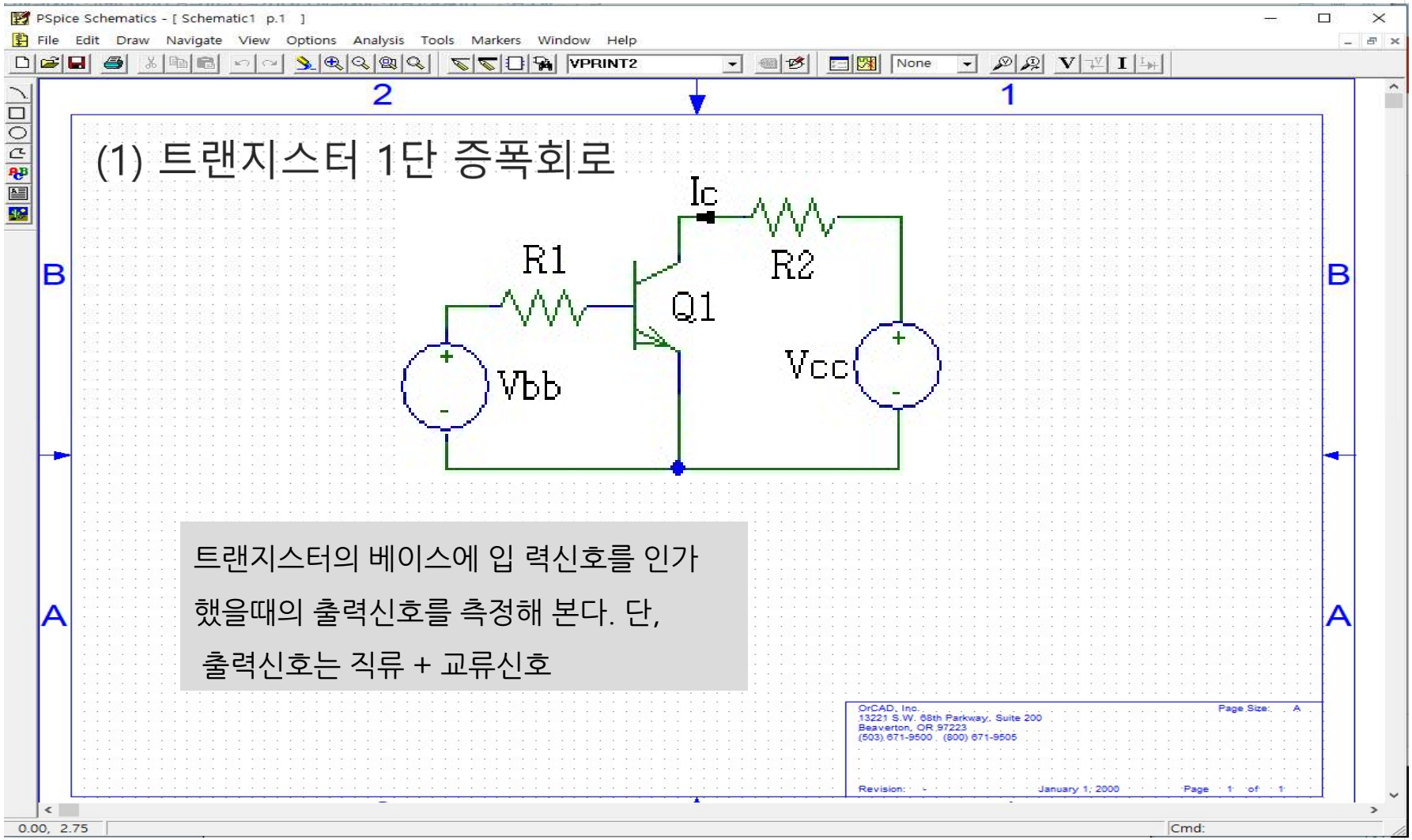


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 응용회로

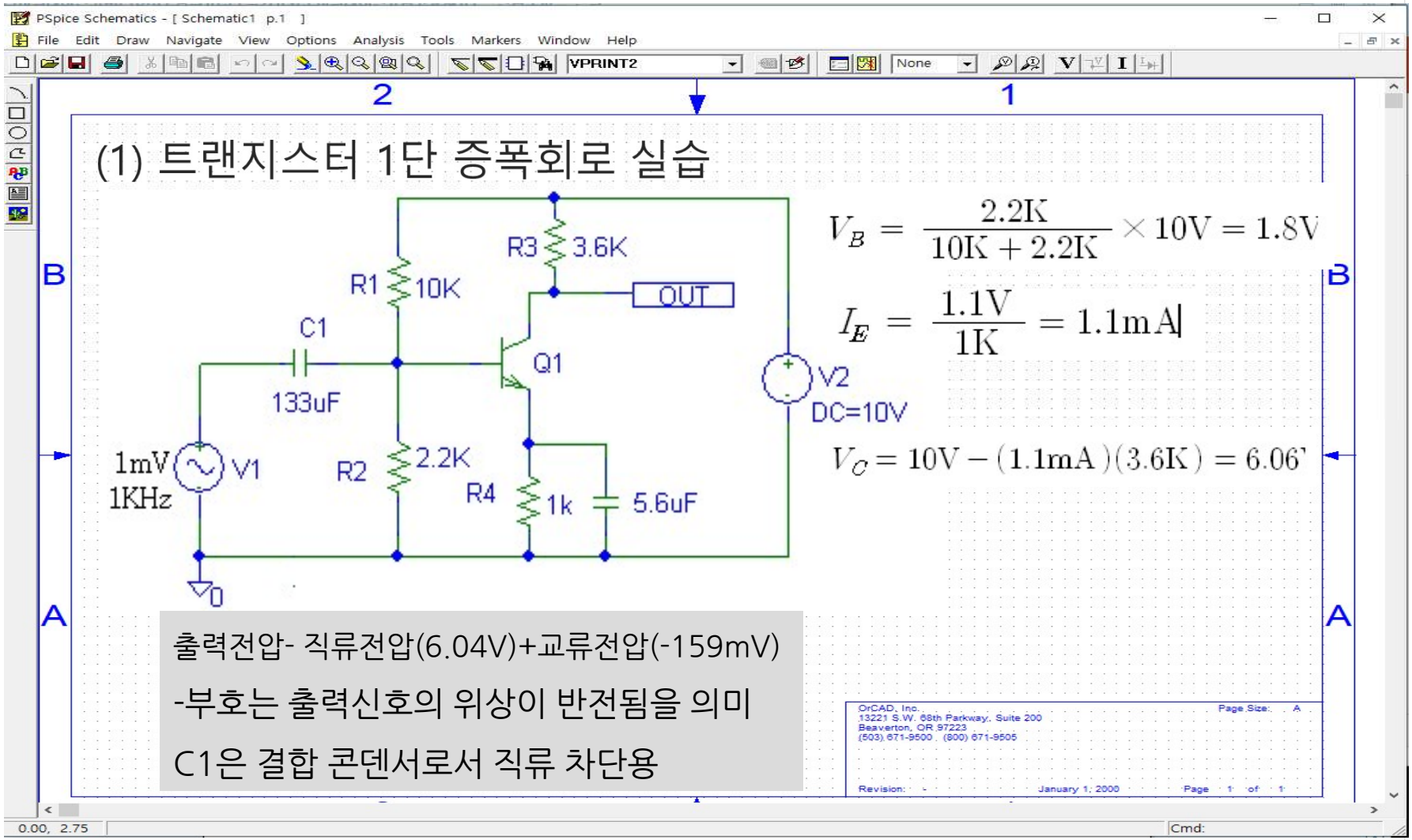


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 응용회로

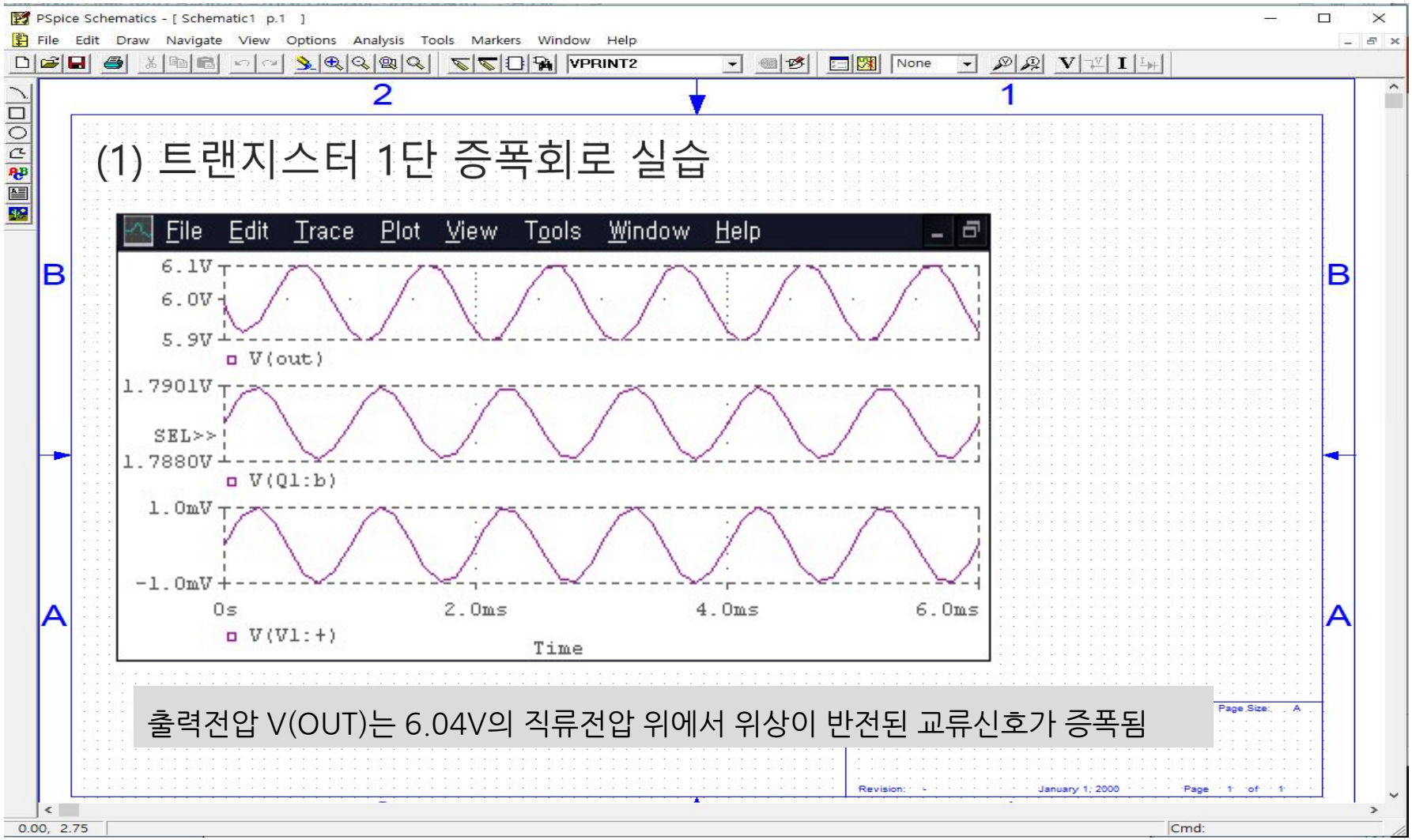


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 응용회로

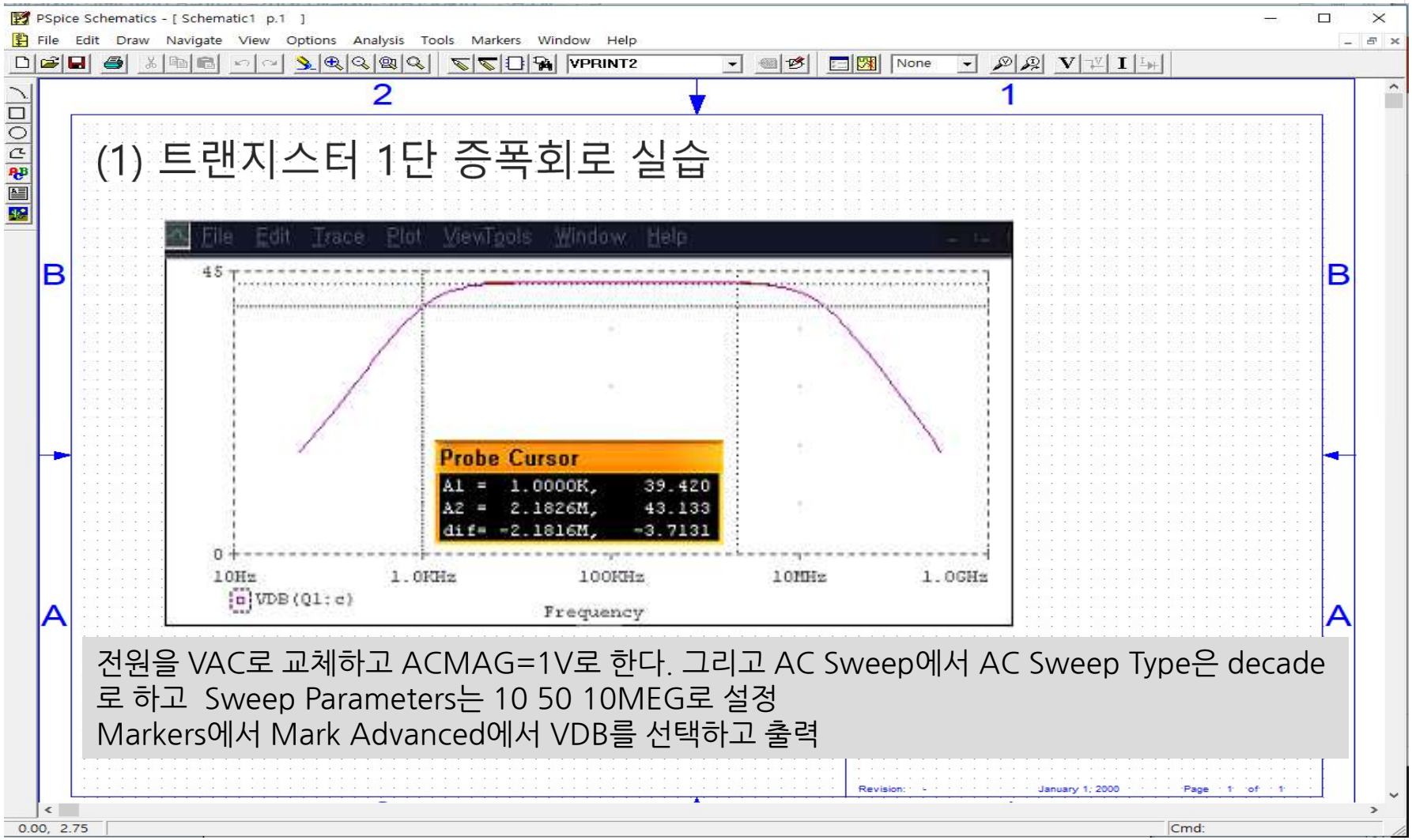


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 응용회로

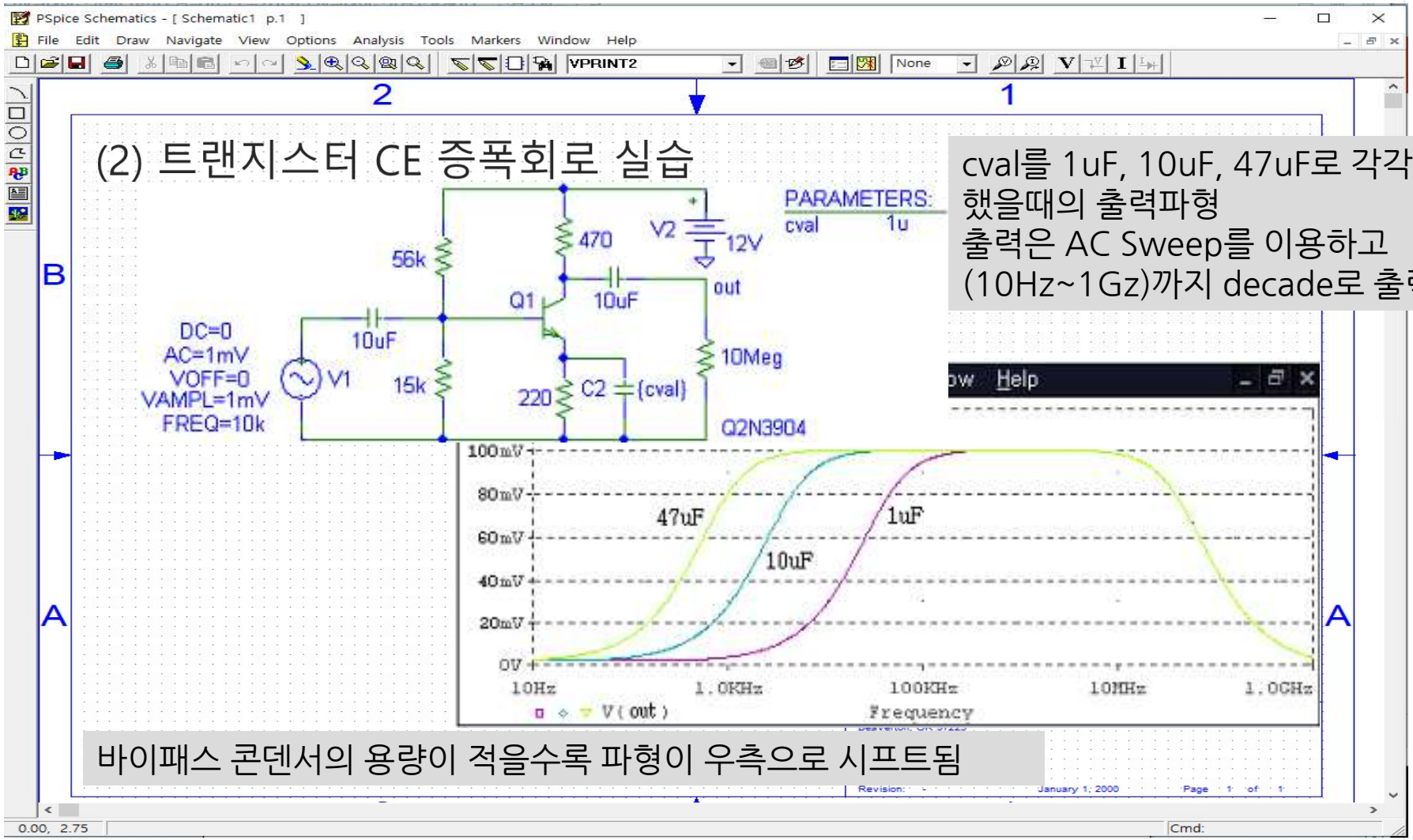


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 응용회로

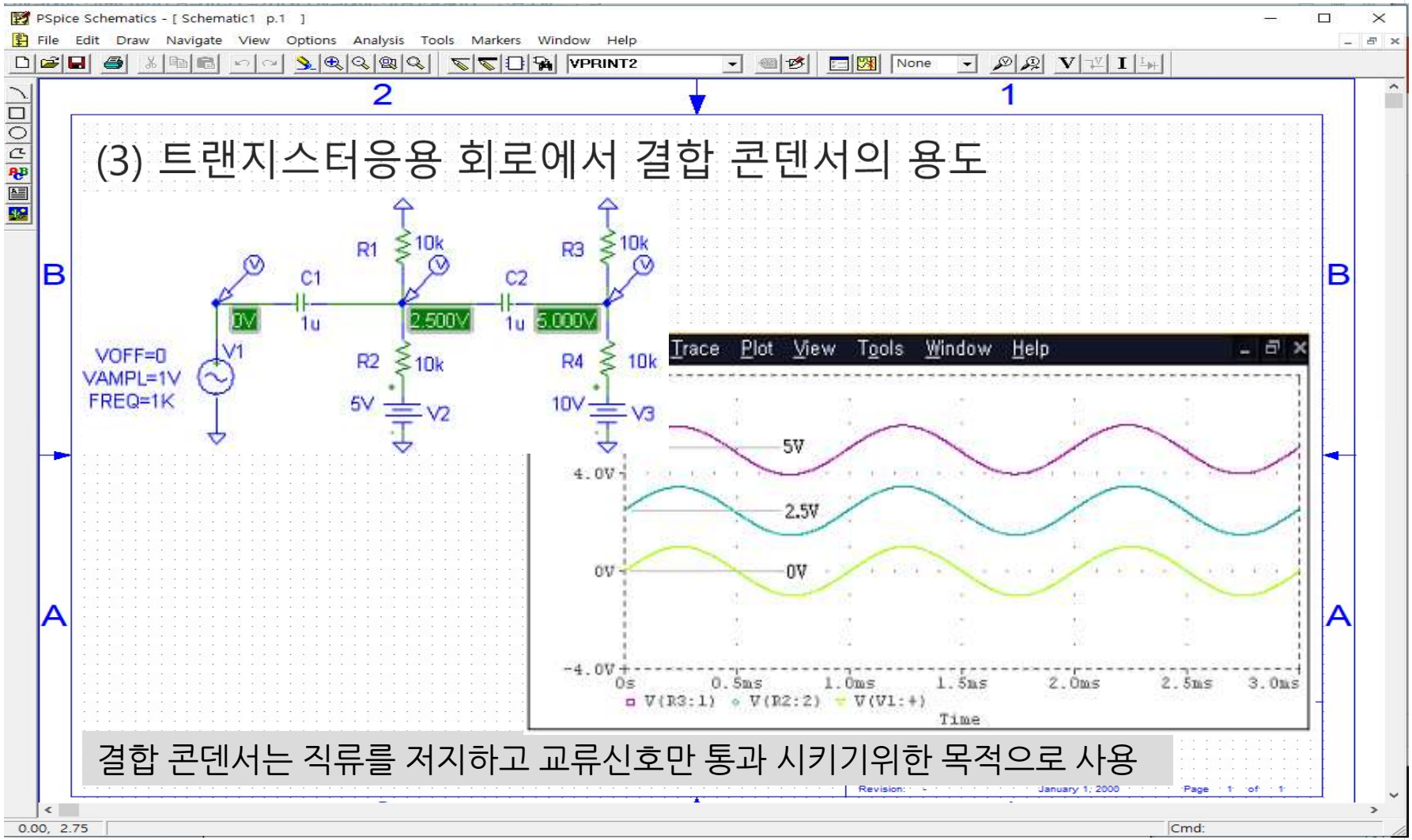


출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 응용회로

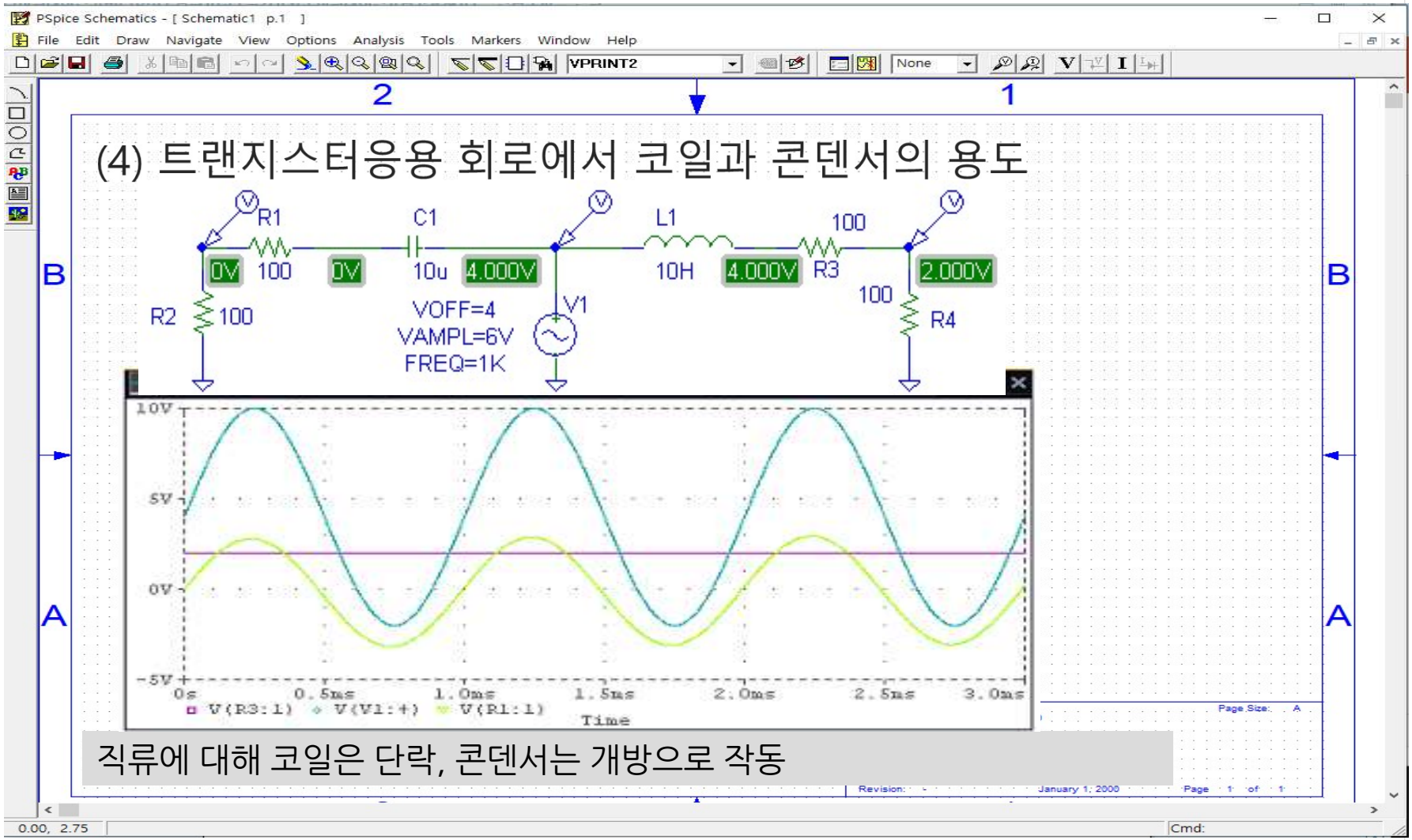

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

2. 아날로그 회로 실습 – 트랜지스터 응용회로

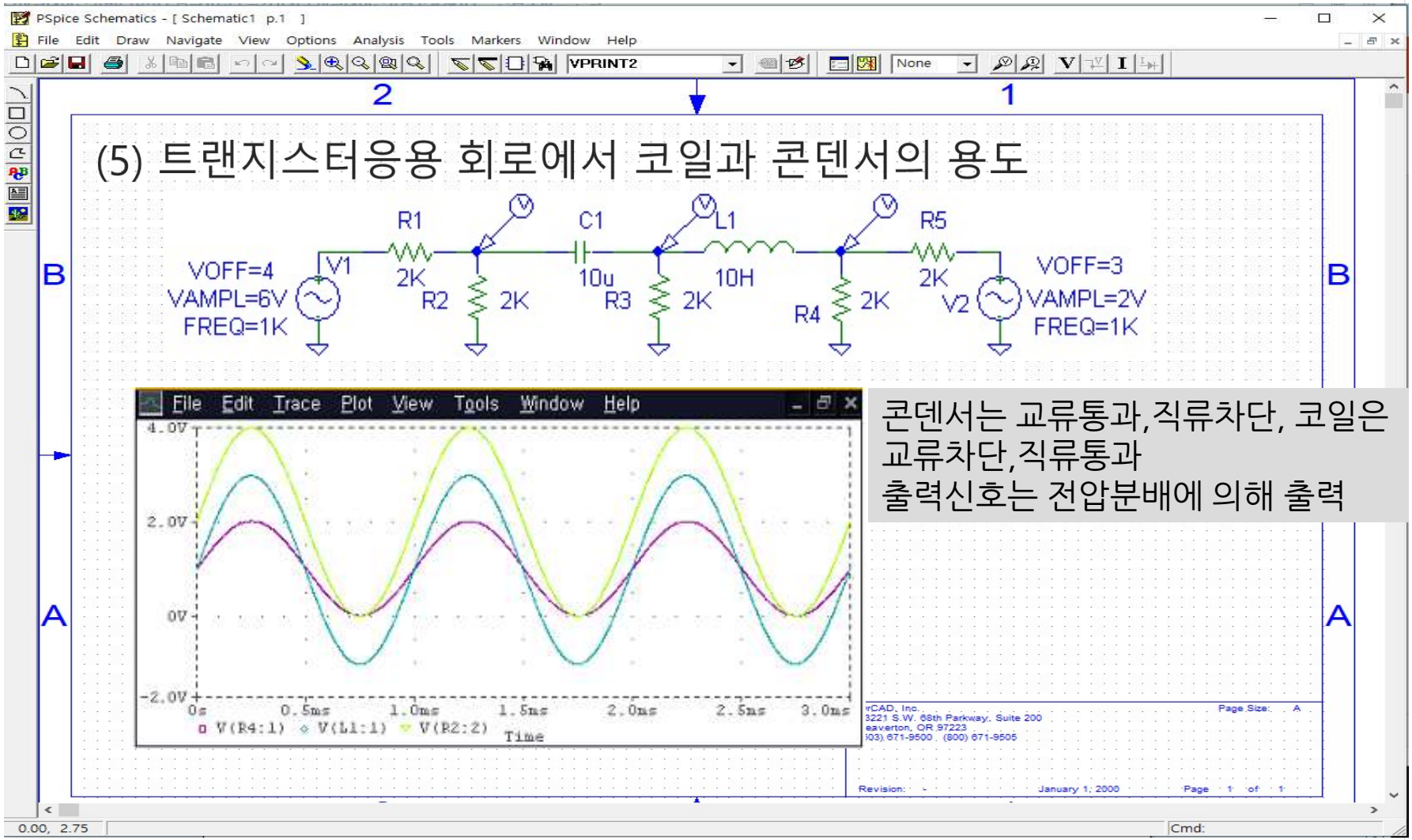

출처 01 Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션

정리하기

1. 정리하기1

- 트렌지스터 바이어스 증폭회로에서 베이스에 입력 파형을 인가하고 콜렉터 단에서 출력 파형을 얻을 수 있다. 이때 출력파형과 입력파형과 비교하여 반전되어서 나타난다.

- 직류회로에 커플링 컨덴서를 통해 교류를 추가할 수 있고 반대로 컨덴서를 통해 직류를 제외한 교류 파형을 추출할 수도 있다.

다음시간에는

아날로그 회로에서 트랜지스터 증폭회로해석

에 대해 학습해 보겠습니다.

출처안내

출처	비고
1	• 이윤희(2014). Pspice를 이용한 컴퓨터 시뮬레이션. 160-168.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

감사합니다 !